

Hardware System Design, Lab 03

2013-11392 김지현

구현체 설명

my_add 구현 설명

```
// 1-bit half adder
module half_adder (
    input a, b,
    output s, carry_out
);
    assign s = a ^ b;
    assign carry_out = a & b;
endmodule
```

Figure 1. 1-bit half adder

1-bit half adder를 가장 먼저 구현했다. 1-bit half adder는 두개의 1bit 정수의 합인 $a+b$ 를 계산해, 덧셈 결과와 carry를 출력하는 모듈이다. XOR Gate 하나와 AND Gate 하나를 사용해 1-bit half adder를 쉽게 구현할 수 있었다.

```
// 1-bit full adder
module full_adder (
    input a, b, carry_in,
    output s, carry_out
);
    wire sum_intermediate;
    wire carry_intermediate_0;
    wire carry_intermediate_1;

    // 1-bit full adder is composition of two 1-bit half adder
    half_adder first_half(.a(a), .b(b), .s(sum_intermediate), .carry_out(carry_intermediate_0));
    half_adder second_half(.a(carry_in), .b(sum_intermediate), .s(s), .carry_out(carry_intermediate_1));
    assign carry_out = carry_intermediate_0 | carry_intermediate_1;
endmodule
```

Figure 2. 1-bit full adder

그 다음으로는 1-bit full adder를 구현하였다. 1-bit full adder는 carry_in 을 입력으로 받을 수 있는 adder로, " $a+b+carry_in$ "을 계산하여 덧셈 결과와 carry를 출력하는 모듈이다. 1-bit half adder 두개를 사용해 " $a+b$ "를 먼저 계산하고, " $(a+b)+carry_in$ "을 계산하는 방식으로 구현하였다.

N-bit full adder는 위의 half_adder 하나와 full_adder 여럿을 조합하여 구현하였다. 사람이 손으로 여러 자리 덧셈을 하는것과 동일한 방식으로, 가장 낮은 자리수부터 더하기 시작해 발생하는 carry를 위 자리수로 올리는 방식으로 구현하였다. 덧셈을 하다보면 가장 마지막 자리수의 carry가 발생하게 되는데 이는 overflow로 출력하였다.

```

module my_add #(
    parameter BITWIDTH = 32
) (
    input [BITWIDTH-1:0] ain,
    input [BITWIDTH-1:0] bin,
    output [BITWIDTH-1:0] dout,
    output overflow
);
    // NOTE: Intentionally won't use the simple form below:
    //
    // assign {overflow, dout} = ain + bin;

    // Carry of 'ain[i] + bin[i]' will be stored to 'carry[i]'
    wire [BITWIDTH-1:0] carry;

    // Automatically implement multiple adder
    genvar i;
    generate
        for (i = 0; i < BITWIDTH; i = i + 1) begin
            if (i == 0) begin
                // First adder does not have carry_in
                half_adder adder(.a(ain[i]), .b(bin[i]), .s(dout[i]), .carry_out(carry[i]));
            end else begin
                // The other adders do have carry_in. Use full_adder
                full_adder adder(.a(ain[i]), .b(bin[i]), .carry_in(carry[i - 1]), .s(dout[i]), .carry_out(carry[i]));
            end
        end
    endgenerate

    // The last carry 'carry[BITWIDTH-1]' should be wired to 'overflow'
    assign overflow = carry[BITWIDTH-1];
endmodule

```

Figure 3. N-bit full adder

my_mul 구현 설명

```

module my_mul #(
    parameter BITWIDTH = 32
) (
    input [BITWIDTH-1:0] ain,
    input [BITWIDTH-1:0] bin,
    output [2*BITWIDTH-1:0] dout
);
    // NOTE: Intentionally won't use the simple form below:
    //
    // assign dout = ain * bin;

    wire [BITWIDTH-1:0] carry [BITWIDTH-1:0];
    genvar i;
    generate
        for (i = 0; i < BITWIDTH; i = i + 1) begin
            if (i == 0) begin
                assign {carry[i], dout[i]} = bin[i] ? ain : 0;
            end else begin
                wire [BITWIDTH:0] sum;
                my_add adder(.a(ain), .b(bin), .carry_in(carry[i - 1]), .s(sum[BITWIDTH - 1:0]), .overflow(sum[BITWIDTH]));
                assign {carry[i], dout[i]} = bin[i] ? sum : carry[i - 1];
            end
        end
    endgenerate

    // The last carry should be output
    assign dout[2*BITWIDTH - 1:BITWIDTH] = carry[BITWIDTH-1];
endmodule

```

Figure 4. N-bit unsigned int multiplier

길이가 BITWIDTH인 벡터 “bin”의 0번째 항부터 BITWIDTH-1번째 항까지 차례대로 순회하며, “bin”의 각 비트에 ain을 곱하는 방식으로 구현하였다. 이 때 이전에 곱했던 결과를 다음 bit 곱셈할때에 더해줘야 하는데, 이 과정에서 my_add를 사용하였다.

my_fusedmult 구현 설명

```
module my_fusedmult #(
    parameter BITWIDTH = 32
) (
    input [BITWIDTH-1:0] ain,
    input [BITWIDTH-1:0] bin,
    input en,
    input clk,
    output [2*BITWIDTH-1:0] dout
);
    reg [2*BITWIDTH-1:0] accum;

    wire [2*BITWIDTH-1:0] multiplied;
    my_mul #(BITWIDTH) multiplier(
        .ain(ain),
        .bin(bin),
        .dout(multiplied)
    );

    wire [2*BITWIDTH-1:0] multiplied_added;
    my_add #(2*BITWIDTH) adder(
        .ain(accum),
        .bin(multiplied),
        .dout(multiplied_added)
        // Discard 'overflow'
    );

    always @(posedge clk) accum = en == 0 ? 0 : multiplied_added;
    assign dout = accum;
endmodule
```

Figure 5. my_fusedmult

My_fusedmult는 매 Clock tick 마다 en이 0일 경우 0을 출력하고, en이 1일 경우 이전의 결과에 $ain \times bin$ 을 더하여 출력하는 함수이다. Verilog의 레지스터 기능과 “always @(posedge clk)” 문법을 사용하여 어렵지 않게 구현할 수 있다. 이 때 덧셈과 곱셈을 하기 위해 Verilog에 내장된 덧셈/곱셈 문법이 아닌 my_add와 my_mul 모듈을 사용하였다.

과제 Spec에 Rising Clock Edge를 사용해야하는지, Falling Clock Edge를 사용해야하는지 명시되어있지 않았는데, Rising Clock Edge를 사용하도록 구현했다. 또한 Rising Clock Edge 일 때에만 ain, bin, en과 같은 입력을 읽도록 구현하였다.

실험 결과 분석

과제 요구조건으로 “주어진 testbench를 사용할 것” 이 있어서 제출된 코드에는 포함되어있지 않지만, 올바르게 동작하는지 테스트하기 위해 사진과 같이 my_add, my_mul, my_fusedmult와 Verilog의 내장 덧셈, 곱셈 기능의 결과를 비교하였다. Verilog 내장 덧셈, 곱셈 기능은 올바르게 동작하는 것이 보장되므로 편리하게 실행 결과를 확인할 수 있었다.

```
// My multiplier
wire [2*BITWIDTH-1:0] dout;
my_mul #(BITWIDTH) MY_MUL(
    .ain(ain),
    .bin(bin),
    .dout(dout)
);

// Expected output
wire [2*BITWIDTH-1:0] dout_expected;
assign dout_expected = ain * bin;

// If is_ok is true, my_adder is working fine.
// Otherwise, my_adder is malfunctioning.
wire is_ok;
assign is_ok = dout == dout_expected;
```

Figure 6. Using "is_ok" for test

그 외에도 아래와 같이 주어진 testbench로 my_add, my_mul, my_fusedmult의 동작을 테스트하였고, 올바르게 동작하는 것을 확인할 수 있었다.

 


Figure 7. Testing my_add

my_add와 같은 경우 주어진 testbench를 그대로 실행하면 overflow의 동작여부를 확인할 수 없어, 고친 testbench로 overflow의 정상동작 여부를 따로 체크해줬다.



Figure 8. Testing my_mul

my_mul은 정상적으로 동작했다는 점 이외에 특기할만한 부분은 없었다.



Figure 9. Testing my_fusedmult

my_fusedmult는 Rising Clock Edge마다 출력이 정상적으로 업데이트되는 것을 확인할 수 있었다. 테스트 맨 처음에 dout이 에러를 출력하는 것을 볼 수 있는데, Rising Clock Edge를 한번도 만난 적이 없으면 내부 상태가 초기화되지 않게 작성했으므로 의도한 결과이다.

결론

Verilog 코딩을 통해 adder와 같은 작은 회로를 구현하는법을 이번 Lab을 통해 익힐 수 있었고, 코드가 올바르게 동작하는지 테스트하는법 또한 익힐 수 있었다. 그리고 단순한 Combinational Logic 뿐만이 아닌 Clock tick에 맞추어 실행되는 Sequential Logic을 어떻게 Verilog로 작성하는지 또한 배울 수 있었다.